
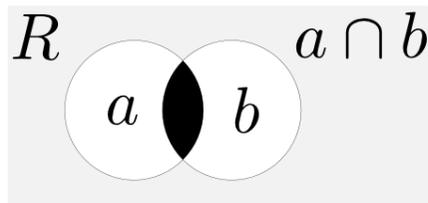


Notion ensembliste

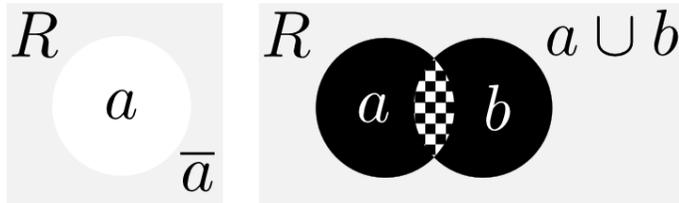

Logique des propositions

- ▶ Proposition = énoncé vrai ou faux
 - ▶ a : les élèves sont présents
 - ▶ b : le professeur est présent
 - ▶ cours si a et b
- ▶ Combinaison par des connecteurs
 - ▶ \neg (non logique) \wedge (et logique) \vee (ou logique non exclusif)

a	b	$\neg a$	$a \wedge b$	$a \vee b$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F



Passage à l'algèbre de Boole

- ▶ Il y a d'autres connecteurs et quelques lois dans la logique des propositions : $\neg a \wedge \neg b = \neg(a \vee b) \dots$

a	b	$\neg a$	$\neg b$	$\neg a \wedge \neg b$	$a \vee b$	$\neg(a \vee b)$
V	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	V

- ▶ Georges Boole a exprimé la logique des propositions en termes algébriques
 - ▶ $a \vee b \Rightarrow a + b$
 - ▶ $a \wedge b \Rightarrow a.b$
 - ▶ $\neg a \Rightarrow \bar{a} = 1 - a$
- ▶ Claude Shannon a proposé : V = 1 et F = 0



Algèbre de Boole

- ▶ Il existe 16 fonctions à deux variables : toutes ne sont pas intéressantes

a	b	$a + b$	$\overline{a + b}$	ab	\overline{ab}	$a \oplus b$	$\overline{a \oplus b}$
0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	0	1

- ▶ Ou exclusif (xor) $a \oplus b = \overline{ab} + \overline{\bar{a}\bar{b}}$
- ▶ Non ou (nor) $\overline{a + b}$
- ▶ Non et (nand) \overline{ab}



Opérations de base

- ▶ Toutes les fonctions peuvent s'exprimer à l'aide des trois opérations logiques et, ou, non
 - ▶ Avec n variables on peut construire 2^n fonctions
 - ▶ Une fonction à trois variables peut se décomposer en deux
 - ▶ $f(a, b, c) = f(0, b, c)$ si $a = 0$ et $f(a, b, c) = f(1, b, c)$ si $a = 1$
 - ▶ $f(a, b, c) = a.f(1, b, c) + \bar{a}.f(0, b, c)$
 - ▶ groupe logique complet = ensemble de fonction à partir desquels il est possible de réaliser toutes les fonctions {et,ou,non}...
 - ▶ Fonctions à n variables décomposables et fonctions à 2 variables exprimable avec {et,ou,non} \Rightarrow récurrence ...
- ▶ L'algèbre de Boole se construit sur les booléens à partir des trois opérations internes : +, * et



Théorèmes et axiomes

- ▶ Théorème des constantes

$$\begin{array}{lll} a + 0 = a & a \cdot 0 = 0 & a \oplus 0 = a \\ a + 1 = 1 & a \cdot 1 = a & a \oplus 1 = \bar{a} \end{array}$$

- ▶ Idempotence

$$a + a = a \quad a \cdot a = a \quad a \oplus a = 0$$

- ▶ Complémentation

$$a + \bar{a} = 1 \quad a \cdot \bar{a} = 0 \quad a \oplus \bar{a} = 1$$

- ▶ Commutativité

$$a + b = b + a \quad a \cdot b = b \cdot a \quad a \oplus b = b \oplus a$$



Théorèmes et axiomes

- ▶ Distributivité

$$\begin{array}{l} a + (bc) = (a + b)(a + c) \\ a(b + c) = ab + ac \end{array}$$

- ▶ Associativité

$$\begin{array}{l} a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c \\ a(bc) = (ab)c = abc \end{array}$$

- ▶ Théorème de De Morgan

$$\begin{array}{l} \overline{ab} = \bar{a} + \bar{b} \\ \overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b} \end{array}$$



Table de vérité et équation

- ▶ Pour concevoir un circuit, il faut le modéliser.
 - ▶ on utilise une table de vérité
 - ▶ on obtient une équation qu'on simplifie (algébrique ou Karnaugh)
 - ▶ on trace le schéma électrique du circuit
 - ▶ éléments constitutifs d'un ordinateur : exclusivement portes nand ou bien nor (système complet)
- ▶ Table de vérité : présente toutes les combinaisons possibles des n entrées (2^n lignes) et les états de sortie correspondant
- ▶ Une fois la table de vérité écrite, il faut la transformer en équation logique
 - ▶ somme (fonction ou) de produit (fonction et)



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$F(a, b) = 1$ si
 $a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$
 $\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.(\bar{b} + b)$$

$F(a, b) = 1$ si
 $a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$
 $\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.(\bar{b} + b)$$

$$F(a, b) = \overline{\bar{a}.\bar{b}} + a$$

$F(a, b) = 1$ si
 $a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$
 $\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.(\bar{b} + b)$$

$$F(a, b) = \overline{\bar{a}.\bar{b}} + a$$

$$F(a, b) = ((\bar{a}.\bar{b}))$$

$F(a, b) = 1$ si
 $a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$
 $\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$F(a, b) = 1$ si

$a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et

$\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$

$a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et

$\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$

$a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$

$\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.(\bar{b} + b)$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a$$

$$F(a, b) = ((\bar{a}.\bar{b}.\bar{a}))$$

$$F(a, b) = (a + b).\bar{a}$$



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$F(a, b) = 1$ si

$a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et

$\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$

$a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et

$\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$

$a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$

$\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.(\bar{b} + b)$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a$$

$$F(a, b) = ((\bar{a}.\bar{b}.\bar{a}))$$

$$F(a, b) = (a + b).\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{a} + b.\bar{a}$$



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$F(a, b) = 1$ si

$a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et

$\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$

$a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et

$\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$

$a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$

$\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.(\bar{b} + b)$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a$$

$$F(a, b) = ((\bar{a}.\bar{b}.\bar{a}))$$

$$F(a, b) = (a + b).\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{a} + b.\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{b}.\bar{a}$$



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$F(a, b) = 1$ si

$a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et

$\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$

$a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et

$\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$

$a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$

$\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.(\bar{b} + b)$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a$$

$$F(a, b) = ((\bar{a}.\bar{b}.\bar{a}))$$

$$F(a, b) = (a + b).\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{a} + b.\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{b}.\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{b} + \bar{a}$$



Équation : exemple

a	b	F(a,b)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$F(a, b) = 1$ si
 $a = 0$ et $b = 0$ soit $\bar{a} = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $\bar{a}.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 0$ soit $a = 1$ et $\bar{b} = 1$ donc si $a.\bar{b} = 1$
 $a = 1$ et $b = 1$ donc si $a.b = 1$
 $\Rightarrow F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.(\bar{b} + b)$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a$$

$$F(a, b) = ((\bar{a}.\bar{b}.\bar{a}))$$

$$F(a, b) = (a + b).\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{a}.\bar{a} + b.\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{b}.\bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{b} + \bar{a}$$

$$F(a, b) = \bar{b} + a$$



Diagrammes de Karnaugh


Table de Karnaugh : principe

- ▶ départ : somme de produits où chaque produit doit contenir toutes les variables (pour simplifier) : $(a + \bar{a})b = b$
- ▶ chaque colonne diffère de sa voisine d'un seul littéral
- ▶ les tables de Karnaugh sont à deux dimensions : on regroupe des variables
- ▶ on regroupe les 1 en morceaux rectangulaires
 - ▶ plus grands morceaux possibles
 - ▶ moins de morceaux possibles
 - ▶ nouveau morceau que s'il permet de regrouper des 1 non encore regroupés
 - ▶ la ligne du haut et du bas ainsi que colonne de droite et de gauche sont adjacentes
- ▶ \Rightarrow Morceau = produit de variable : variable et son inverse dans le même morceau = élimination de la variable



Karnaugh : Exemple 1

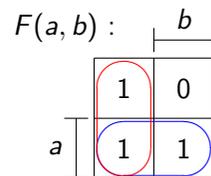▶ $F(a, b) = \bar{a}.\bar{b} + a.\bar{b} + a.b$




▶ $a + \bar{b}$



Karnaugh : Exemple 2

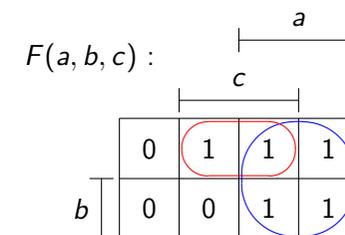▶ $F(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{b} + a.c$
 $F(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{b}.(c + \bar{c}) + a.c.(b + \bar{b})$
 $F(a, b, c) = \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c} + a.b.c + a.\bar{b}.c$




▶ $a + \bar{b}.c$



Karnaugh : Exemple 3

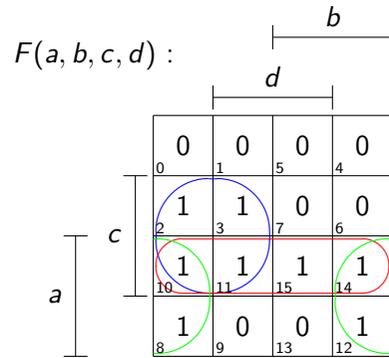► $F(a, b, c, d) = \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{d} + a.c$




- $\bar{b}.c + a.b.c.d + a.\bar{d}!!!!!!$
- PAS BON!



Karnaugh : Exemple 3

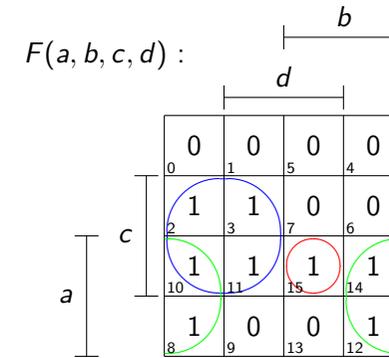► $F(a, b, c, d) = \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{d} + a.c$



- $\bar{b}.c + a.b.c.d + a.\bar{d}!!!!!!$
- PAS BON!



Portes et circuits logiques

- Un ordinateur travaille en base 2
 - Électroniquement 0 correspondait à une tension de 0 à 0,8V et 1 à une tension de 2,8 à 2,5V (tensions données par les constructeurs de composants)
 - Toute fonction binaire peut être représentée par une expression booléenne
 - Tout circuit électrique ou électronique à deux valeurs de tension peut être représenté par une expression booléenne
- Préférable de représenter les circuits par des symboles logiques et non par des expressions booléennes
 - Correspondance entre les différentes fonctions logiques (+, * ...) et des symboles appelés portes logiques




Portes logiques

NON(a)		\bar{a}
AND(a, b)		$a + b$
OR(a, b)		$a.b$
XOR(a, b)		$a \oplus b$



Portes logiques et circuits

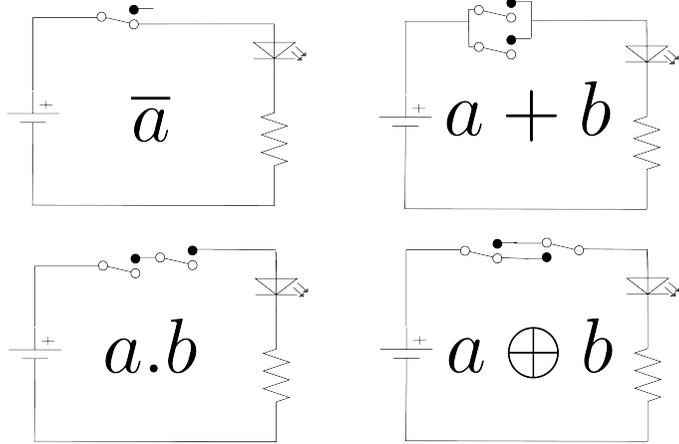


Portes logiques : mise en série

NOR(a, b)		$\overline{a + b}$
NAND(a, b)		$\overline{a \cdot b}$
ID(a, b)		$\overline{a \oplus b}$




Système complet

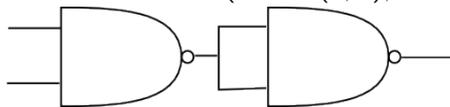- ▶ Porte NAND = la plus simple à réaliser du point de vue technologique.
- ▶ Possible de réaliser toutes les fonctions logiques en utilisant uniquement NAND
- ▶ AND : $a \cdot b = \overline{\overline{a \cdot b}} = \text{NAND}(\text{NAND}(a, b), \text{NAND}(a, b))$




Système complet

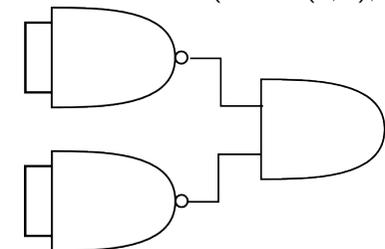- ▶ Porte NAND = la plus simple à réaliser du point de vue technologique.
- ▶ Possible de réaliser toutes les fonctions logiques en utilisant uniquement NAND
- ▶ OR : $a + b = \overline{\overline{a + b}} = \text{NAND}(\text{NAND}(a, a), \text{NAND}(b, b))$




Système complet

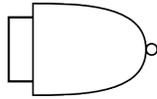- ▶ Porte NAND = la plus simple à réaliser du point de vue technologique.
- ▶ Possible de réaliser toutes les fonctions logiques en utilisant uniquement NAND
- ▶ NOT : $\bar{a} = \overline{a \cdot a} = \text{NAND}(a, a)$




Système complet

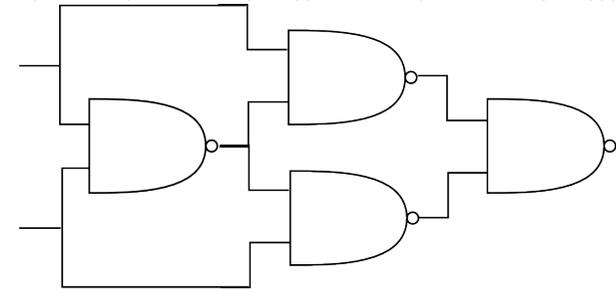- ▶ Porte NAND = la plus simple à réaliser du point de vue technologique.
- ▶ Possible de réaliser toutes les fonctions logiques en utilisant uniquement NAND
- ▶ XOR : $a \oplus b = \overline{\overline{a \cdot b} \cdot \overline{a \cdot b}} = \text{NAND}(\text{NAND}(a, \text{NAND}(a, b)), \text{NAND}(b, \text{NAND}(a, b)))$



Système complet

- ▶ Porte NAND = la plus simple à réaliser du point de vue technologique.
- ▶ Possible de réaliser toutes les fonctions logiques en utilisant uniquement NAND
- ▶ NOR : $\overline{a + b} = \overline{\overline{\overline{a \cdot b} \cdot \overline{a \cdot b}} \cdot \overline{a \cdot b}} = \text{NAND}(\text{NAND}(\text{NAND}(a, a), \text{NAND}(b, b)), \text{NAND}(\text{NAND}(a, a), \text{NAND}(b, b)))$

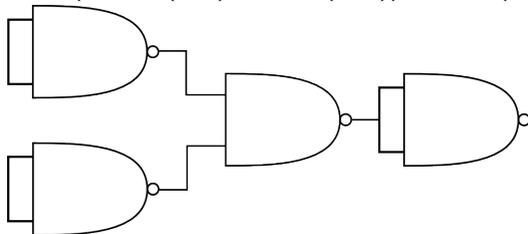

Plan

Algèbre de Boole

Electronique

Circuits combinatoires

UAL

Circuits séquentiels : bascules



Transistor

- ▶ Un transistor est un interrupteur qui permet de réunir ou de séparer deux fils.
- ▶ L'état d'un transistor (passant ou non), est commandé par un troisième fil.
- ▶ Il existe deux types de transistors :
 - ▶ les transistors de type N ("non-passant par défaut"), pour lesquels le transistor est non passant quand le fil de commande est dans l'état 0,




- ▶ et les transistors de type P ("passant par défaut"), pour lesquels le transistor est passant quand le fil de commande est dans l'état 0.




Circuits intégrés

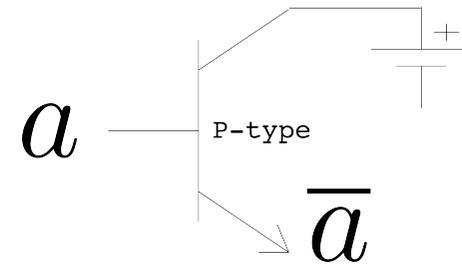- ▶ A partir de ce dispositif on peut réaliser des portes de base (NON, ET, OU ...)




Circuits intégrés

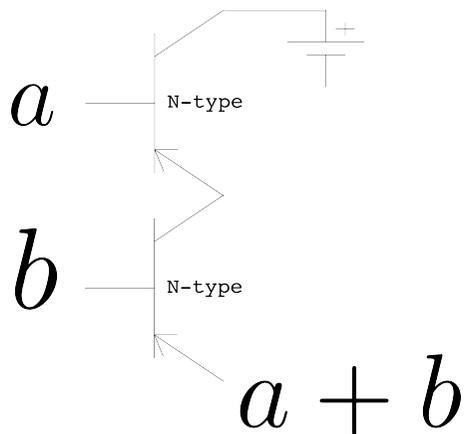- ▶ A partir de ce dispositif on peut réaliser des portes de base (NON, ET, OU ...)



Circuits intégrés

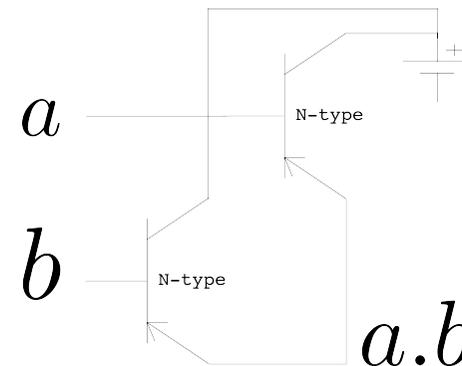- ▶ A partir de ce dispositif on peut réaliser des portes de base (NON, ET, OU ...)



Circuits intégrés

- ▶ Les circuits intégrés (chip) peuvent être classifiés
 - ▶ SSI (Small Scale Integration) contenant moins de 100 portes
 - ▶ MSI (Medium) : entre 100 et 1000 portes
 - ▶ LSI (Large) : entre 1000 et 10^5 portes
 - ▶ VLSI (Very Large) : entre 10^5 et 10^7 portes
 - ▶ ULSI (Ultra Large) : plus de 10^7 portes
- ▶ Portes logiques : réalisées électroniquement par un ou deux transistors
- ▶ Plusieurs portes logiques forment un circuit logique = circuit intégré
 - ▶ circuits combinatoires : ne font que combiner les variables d'entrée selon une table de vérité
 - ▶ circuits séquentiels : construits à partir de circuits combinatoires + capacité de mémorisation
 - ▶ La réalisation d'un circuit passe par la recherche des expressions booléennes, puis par leur simplification (règles ou tableau de Karnaugh)



Plan

Algèbre de Boole

Electronique

Circuits combinatoires

UAL

Circuits séquentiels : bascules





Demi-additionneur

- ▶ Addition de deux bits x et y


x	y	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
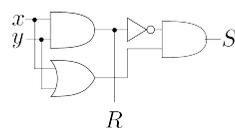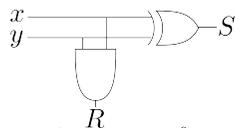
$$R = xy \quad S = x \oplus y = (x + y).xy$$




Additionneur complet

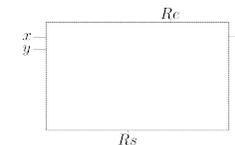- ▶ Addition de deux nombres
 - ▶ addition bit à bit
 - ▶ considération de la retenue précédente
 - ▶ somme de 3 bits = additionneur complet
- ▶ Somme S
 - ▶ vaut 1 si entre x , y et re (retenue d'entrée) : le nombre de bits à 1 est impair
- ▶ Retenue de sortie rs
 - ▶ vaut 1 si x et y valent 1, ou si l'un des deux vaut 1 alors que re vaut 1



Additionneur complet

x	y	re	S	rs
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0

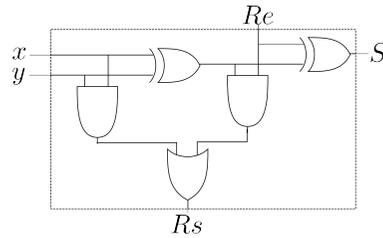


- $S = re \oplus x \oplus y$
- $rs = xy + x.re + y.re$
- $rs = xy + re.(x \oplus y)$



Additionneur complet : propagation

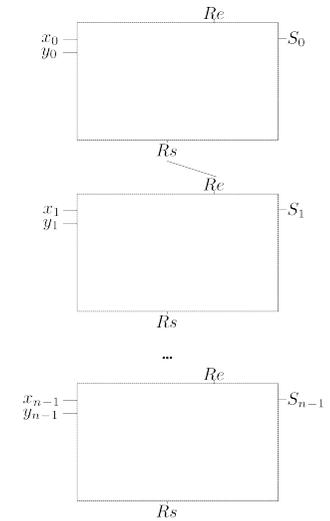- Forme la plus simple : propagation de retenue
 - le calcul sur chaque bit se fait de façon différée
 - rang 0 en premier puis rang 1 avec la retenue du rang 0
- Temps de calcul
 - si un additionneur 1 bit met 1T pour calculer la retenue et 1,5T pour le résultat
 - rs_0 à T et S_0 à 1,5T
 - rs_1 à 2T et S_1 à 2,5T
 - rs_{n-1} à nT et S_{n-1} à $(n+0,5)T$
 - Temps : $(n+0,5)*T = \text{linéaire}$



Additionneur complet : améliorations

- La lenteur de l'additionneur par propagation de retenue impose d'utiliser d'autres techniques pour des additionneurs ayant un nombre important de bits. Comme cette lenteur est due au temps nécessaire à la propagation de la retenue, toutes les techniques ont pour but d'accélérer le calcul des retenues. La première technique appelée anticipation de retenue consiste à faire calculer les retenues par un circuit extérieur.



Additionneur complet : améliorations

- Additionneur par anticipation de retenue
 - Afin de faciliter le calcul des retenues, on introduit deux quantités appelées G (pour Generate en anglais) et P (pour Propagate en anglais).
 - Soient $A = A_{n-1} \dots A_0$ et $B = B_{n-1} \dots B_0$ deux entrées de n bits. On note C_i la retenue de l'addition des i bits de poids faible de A et B. Pour accélérer le calcul des C_i , on introduit les deux quantités G_i et P_i associées aux entrées A_i et B_i par les formules suivantes.
 $G_i = A_i B_i$ et $P_i = A_i + B_i$
 - $C_{i+1} = G_i + P_i C_i$
 - $C_0 = G_0 + Re$
 - Par récursivité on peut calculer toutes les C_i en traversant seulement 3 portes logiques
 - Pb : il faut des portes logiques avec de nombreuses entrées



Additionneur complet : améliorations

- Additionneur par sélection de retenue
 - L'idée générale de l'additionneur par sélection de retenue est d'effectuer en parallèle le calcul avec une retenue de 0 et le calcul avec une retenue de 1 puis de sélectionner le bon résultat lorsque la retenue est enfin connue.
 - Le problème est que ca double le nombre de portes




Multiplexeur

- Permet d'envoyer sur la sortie (C) l'état d'une entrée (A) ou de l'autre (B) en fonction d'un signal de sélection (S)

A	B	S	C
0	X	0	0
1	X	0	1
X	0	1	0
X	1	1	1


$$C = A.(B + \bar{B}).S + (A + \bar{A}).B.S$$

$$C = A.\bar{S} + B.S$$

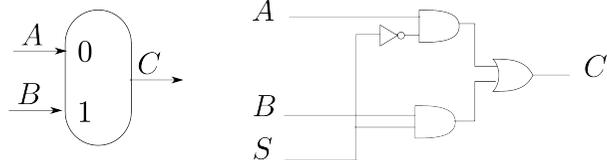

Incrémenteur

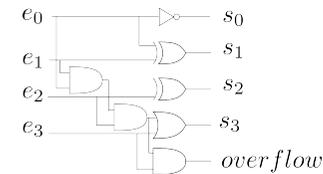- Ajouter ou retrancher 1 : opération fréquente d'un processeur
 - utiliser l'addition : utilisation non optimale
 - Exemple : incrémenteur 4 bits



$$s_0 = \bar{e}_0$$


$$s_i = \bar{e}_i \text{ si } e_{i-1} \dots e_0 = 1; e_i \text{ sinon}$$

$$\text{donc } s_i = e_i \oplus (e_{i-1} \times \dots \times e_0)$$




Multiplexeur/Demultiplexeur

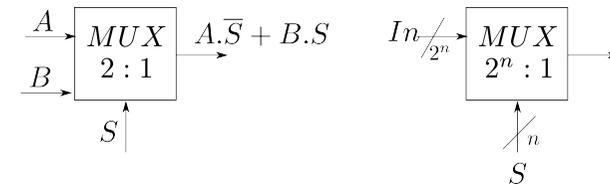- Multiplexeur à deux et 2^n entrées (n bits pour coder 2^n val \neq)



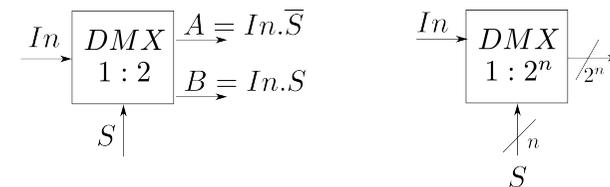- Demultiplexeur : aiguille l'entrée sur la sortie num S



Plan

Algèbre de Boole

Electronique

Circuits combinatoires

UAL


Circuits séquentiels : bascules

UAL : principe

- ▶ UAL : Unité Arithmétique et logique
 - ▶ effectue les opérations de bases (arithmétiques et logiques)
 - ▶ un code d'entrée détermine la partie du circuit qui va effectuer les opérations
- ▶ UAL 1 bit : opération ET / OU
 - ▶ en fonction d'un signal Op le circuit calcul a ET b (Op=0) ou bien a OU b (Op=1)

$$S = a.b.\overline{Op} + (a + b).Op$$


⇒ Multiplexeur

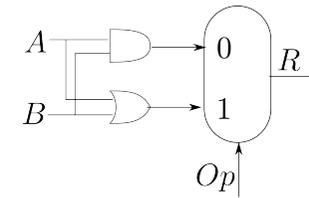

UAL : ET, OU, +


- ▶ UAL 2 bits : opération ET / OU / +
 - ▶ on ajoute un additionneur

Op1	Op0	S
0	0	a et b
0	1	a ou b
1	0	a+b
1	1	libre

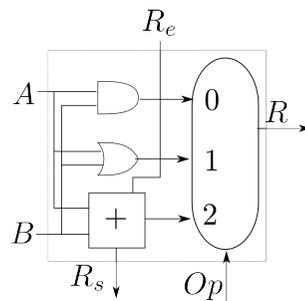


UAL n bits

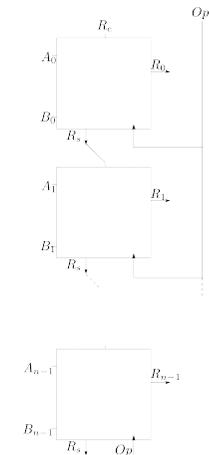- ▶ Traitement de données codées sur n bits




UAL : représentation

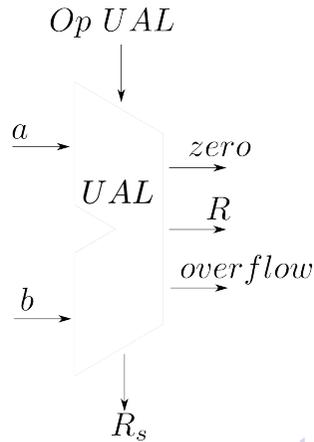- ▶ UAL chargée des opérations
 - ▶ logiques : AND, OR, XOR, NOT, CMP, LSL, LSR, ASR (décalages)
 - ▶ arithmétiques : ADD, SUB, MUL, DIV, INC (+1), DEC (-1)



UAL : autre représentation

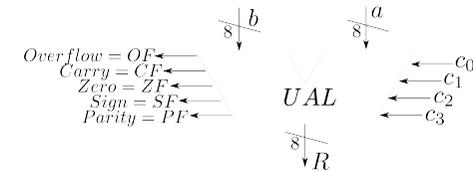- ▶ UAL 8 bits
 - ▶ c_0, c_1, c_2, c_3 = sélection de l'opération
 - ▶ R = résultat
 - ▶ OF, CF, ZF, SF, PF = Drapeau (booléen) décrivant l'état du résultat



Plan

Algèbre de Boole

Electronique

Circuits combinatoires

UAL

Circuits séquentiels : bascules

Circuits séquentiels : définition

- ▶ Définition
 - ▶ circuit séquentiel : pour la même combinaison des données, la sortie peut prendre diverses valeurs en fonction du temps
 - ▶ mémorisation des états passés
 - ▶ table de vérité : on trouve en plus des entrées, la valeur de sortie à l'état précédent
- ▶ Les circuits séquentiels de base sont les bascules
 - ▶ particularité : deux états stables = conservation de l'état de leur sortie même si la combinaison des signaux d'entrée l'ayant provoquée disparaît
- ▶ Horloge : composant passant d'un niveau haut à bas (0101010...)
 - ▶ bascules synchrones (avec horloge) insensibles aux bruits entre deux tops ou asynchrone (sans)

Bascules RS

- ▶ Circuit le plus simple
 - ▶ une entrée S (Set – mise à un) et une sortie R (Reset – remise à 0) qui permettent de changer l'état de la bascule
 - ▶ bascule asynchrone : pas d'horloge

R	S	Q'	Q	
0	0	0	0	Q=Q'
0	0	1	1	Q=Q'
0	1	X	1	Q=1
1	0	X	0	Q=0
1	1	X	?	interdit

$$Q = \bar{R}.S + \bar{R}.\bar{S}.Q'$$

$$Q = \bar{R}.(S + \bar{S}.Q')$$

$$Q = \bar{R}.(S + Q')$$

$$Q = \overline{\bar{R}.(S + Q')}$$

$$Q = R + (S + Q')$$

Mise à 1 et 0 simultanément est impossible



Bascules RS


- ▶ Effet mémoire représenté par le retour des sorties
- ▶ Bascules RS fréquemment utilisées dans les circuits antirebond.

$$\bar{Q} = R.\bar{S} + \bar{R}.\bar{S}.Q'$$

$$\bar{Q} = \bar{S}(R + \bar{R}.Q') = \bar{S}(R + \bar{Q}')$$

$$\bar{Q} = \overline{\bar{S}(R + \bar{Q}')} = S + (R + \bar{Q}')$$


R	S	Q'	Q	
0	0	0	0	Q=Q'
0	0	1	1	Q=Q'
0	1	X	1	Q=1
1	0	X	0	Q=0
1	1	X	?	interdit

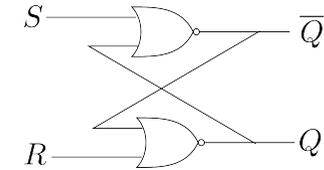

Bascales RSC ou RSH

- ▶ Bascule RS asynchrone : deux problèmes
 - ▶ sensibilité aux bruits parasites (prise en compte des entrées à tout moment)
 - ▶ synchronisation (quand peut-on prendre les données)
- ▶ Solution : R et S pris en compte à des instants déterminés à l'aide d'une horloge (période plus grande que le temps de stabilisation)


C	R	S	Q
0	X	X	Q'
1	0	0	Q'
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	?

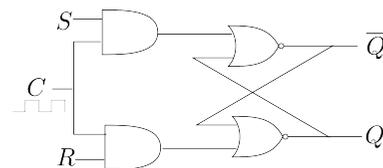

Bascales DH


- ▶ Pour supprimer l'état indéterminé (Horloge ou Clock)
 - ▶ on utilise un signal D qui va être mémorisé dans la bascule RS
 - ▶ D permet de fabriquer deux signaux R et S (différents de 11)
 - ▶ C : signal d'horloge permet de mémoriser le signal dans une plage de temps fixée (quand C vaut 1)

C	D	Q'	Q	
0	X	0	0	Q=Q'
1	X	1	1	Q=Q'
1	1	X	1	S=1; Q=1
1	0	X	0	R=1; Q=0

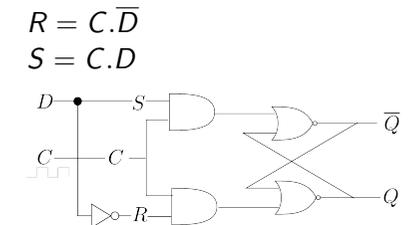

Bascules DH sur front

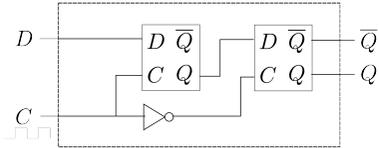- ▶ On mémorise à un instant précis
 - ▶ front descendant : signal d'horloge passe de 1 à 0
 - ▶ fonctionnement de bascule synchrone




- ▶ Signal d'horloge = 1 : D est stocké dans la 1ère bascule
- ▶ Passage à 0 : le signal issu de la 1ère bascule est stockée dans la 2ème
- ▶ DH sur front montant ?



Bascales D avec validation

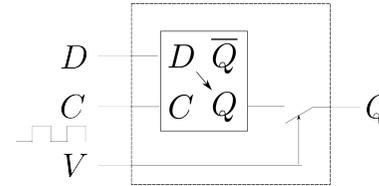- ▶ Branchement de plusieurs bascules sur un bus de données
 - ▶ attention : une seule sortie validée à un instant donnée
 - ▶ on ajoute, en sortie de bascule, un interrupteur commandé par un signal de validation
 - ▶ la sortie de bascule est reliée à l'extérieur si Val = 1




V	C	D	Q
1	X	X	Q'
1	↘	1	1
1	↘	0	0
0	X	X	?



Bascales complètes

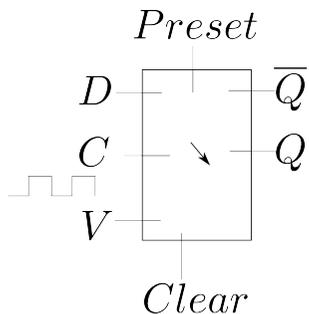- ▶ Elles possèdent à la fois des entrées
 - ▶ asynchrones : PRESET (=0 mise à 1) et CLEAR (=0 mise à 0)
 - ▶ synchrones : changement de sortie qu'à des moments précis (H,D)
- ▶ Elles constituent les mémoires statiques de l'ordinateur




V	C	D	Preset	Clear	Q
1	X	X	1	1	Q'
1	↘	1	1	1	1
1	↘	0	1	1	0
1	X	X	0	1	1
1	X	X	1	0	0
1	X	X	0	0	?
0	X	X	X	X	?



Registres

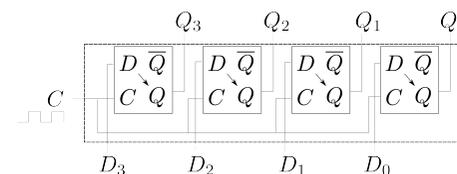- ▶ Application des bascules : utilisées pour leurs effets mémoire, chacune permet de stocker un bit
 - ▶ Registres
 - ▶ parallèles synchrones (bascules DH sur front montant)
 - ▶ parallèles asynchrones (PRESET et CLEAR)
 - ▶ Série (bascules connectées en séries) : pour transmettre des informations n bit sur un seul fil : modem, imprimante série...
 - ▶ Compteurs binaires
 - ▶ Décalage
 - ▶ ...



Registres

- ▶ Application des bascules : utilisées pour leurs effets mémoire, chacune permet de stocker un bit
 - ▶ Registres
 - ▶ parallèles synchrones (bascules DH sur front montant)
 - ▶ parallèles asynchrones (PRESET et CLEAR)
 - ▶ Série (bascules connectées en séries) : pour transmettre des informations n bit sur un seul fil : modem, imprimante série...
 - ▶ Compteurs binaires
 - ▶ Décalage
 - ▶ ...

